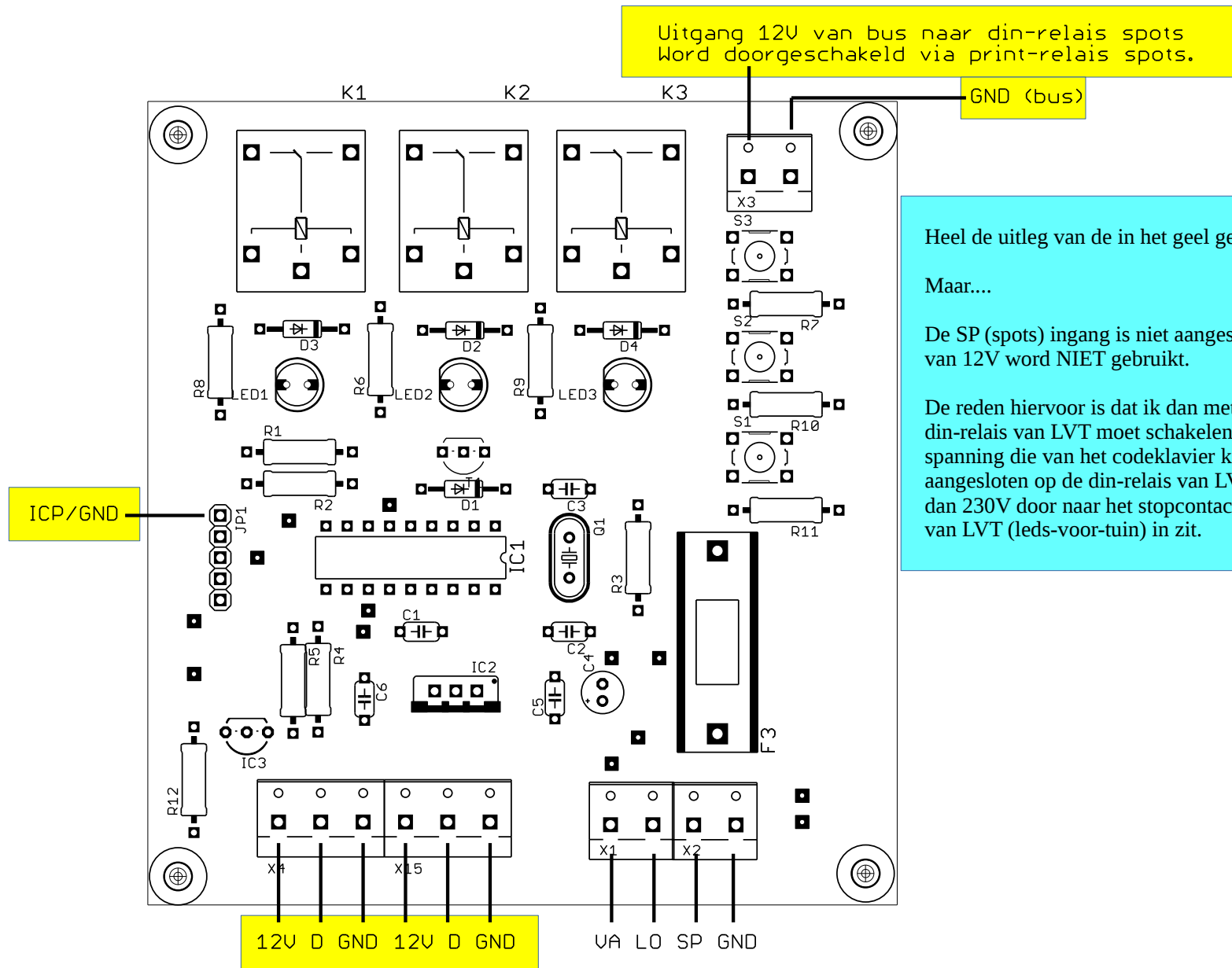


# Aansluiten code-klavier poort



Heel de uitleg van de in het geel gezette tekst die klopt.  
Maar...  
De SP (spots) ingang is niet aangesloten en de uitgang van 12V word NIET gebruikt.  
De reden hiervoor is dat ik dan met deze relais de din-relais van LVT moet schakelen. Daarom is de 12V spanning die van het codeklavier komt rechtstreeks aangesloten op de din-relais van LVT, die schakeld dan 230V door naar het stopcontact waar de adaptor van LVT (leds-voor-tuin) in zit.

UA LO SP = 12V en komt van het code klavier van de poort. Ook de GND komt v/d poort